

---

## SOMMAIRE

Plan de cours.....	1
Chapitre I:.....	7
Systèmes de numération et codes.....	7
I Introduction.....	7
II Les différents systèmes de numération.....	7
II.1 Système décimal.....	7
II.2 Système binaire.....	8
II.3 Système Octale.....	9
II.4 Système hexadécimal.....	9
III Conversions des bases.....	10
III.1 Conversion du le système décimal $\leftrightarrow$ système binaire.....	10
III.2 Conversions du système décimal $\leftrightarrow$ système hexadécimal.....	13
III.3 Conversions du système binaire $\leftrightarrow$ système hexadécimal.....	13
IV Les Opérations dans les bases.....	15
IV.1 Addition.....	15
IV.2 Soustraction.....	15
IV.3 Multiplication.....	16
V Représentation par les codes.....	17
V.1 Le code BCD.....	17
V.2 Le code ASCII (American Standard Code for Informatique Interchange).....	17
V.3 Le code binaire réfléchi (code GRAY).....	18
V.4 Conversion Binaire naturel, Binaire réfléchi :.....	19
V.5 Conversion Binaire réfléchi, Binaire naturel :.....	19
Chapitre II:.....	21
Logique Booléenne.....	21
I Introduction.....	21
II Définitions.....	21
II.1 Variable binaire.....	21
II.2 Equation logique.....	21
II.3 Table de vérité.....	22
III Les opérateurs logiques.....	22
III.1 Addition logique (OU / OR).....	22
III.2 Produit logique (ET / AND).....	23
III.3 Inversion logique (NON / NOT).....	24
III.4 Opérateur NON-OU (NOR).....	25
III.5 Opérateur NON-ET (NAND).....	26
III.6 Opérateur OU Exclusif (XOR).....	26
IV Les propriétés des opérateurs.....	27
Chapitre III:.....	32
Simplification des fonctions logiques.....	32
I Écriture des fonctions logiques.....	32
I.1 Somme canonique de produits.....	32
I.2 Produit canonique de sommes.....	33

---

---

I.3	Forme canonique avec NAND et NOR.....	36
I.4	Forme canonique décimal .....	36
II	Technique de Simplification .....	37
II.1	Méthode Algébrique.....	37
II.2	Méthode graphique.....	38
II.2.1	Tableau de Karnaugh .....	38
II.2.2	Simplification d'équations à partir du tableau de Karnaugh.....	39
Chapitre IV	.....	45
Circuits Logiques Combinatoires	.....	45
I	Introduction .....	45
II	Les Codeurs.....	45
III	Les Décodeurs.....	47
IV	Les Transcodeurs .....	48
V	Les Multiplexeurs ( MUX ).....	48
V.1	Définition: .....	48
V.2	Multiplexeur à 2 entrées: « N=2 et P=1 » .....	49
V.3	Multiplexeur à 4 entrées: « N=4 et P=2 » .....	49
V.4	Applications des multiplexeurs : .....	51
V.5	Réalisation des fonctions logiques à l'aide des multiplexeurs .....	52
VI	Les Démultiplexeurs : (DMUX) .....	53
VI.1	Définition: .....	53
VI.2	Réalisation:.....	53
VII	Les Comparateurs.....	54
VIII	Les Additionneurs .....	56
VIII.1	Demi-Additionneur (2 bits).....	57
VIII.2	Réalisation d'un Additionneur complet (2 bits).....	58
Chapitre V:	.....	61
Système Logique séquentiel	.....	61
I	Introduction .....	61
II	Les bascules .....	61
II.1	Bascule RS .....	62
II.2	Bascule RSH .....	64
II.3	Bascule D .....	65
II.4	Bascule JK.....	66
II.5	Bascule T.....	68
Chapitre VI:	.....	70
Circuits Logiques Séquentiels :	.....	70
Registres et Compteurs	.....	70
I	Introduction .....	70
II	Les registres .....	70
II.1	Registres à décalage .....	70
II.1.1	Registres à décalage SISO.....	71
II.1.2	Registre à décalage PIPO .....	72
II.1.3	Registre à décalage PISO .....	72
II.1.4	Registre à décalage SIPO .....	73
III	Les Compteurs .....	74
III.1	Compteurs asynchrones modulo $N = 2n$ : .....	74
III.2	Compteurs asynchrones modulo $N \neq 2n$ .....	75
III.3	Compteurs synchrones .....	76

---

*Plan de cours**AUTOMATIQUE*

**Cours** : Automatique

**Profil** : Génie Mécanique

**Option** : Toutes filières : Energétique, Electro-mécanique, Construction et Fabrication Mécanique

**Niveau cible** : Etudiants du niveau 3

**Volume horaire** : 22 h30 CI et 22 h30 TP

**Coefficient** : 2

**Pré-requis** :

- Notions mathématiques
- Informatique

**Évaluation** : 1 test, 1 DS et un examen final écrits.

**But du cours** :

Comprendre les principes de fonctionnement des circuits combinatoires et circuits séquentiels.

Ce plan est extrait à partir du livret du programme officiel des ISET, paru en juin 2004.

Chaque **objectif général** lui correspond des **objectifs spécifiques**.

<b>OBJECTIFS GÉNÉRAUX</b>		<b>CONDITION DE RÉALISATION DE LA PERFORMANCE</b>	<b>CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE</b>
OG1	Connaître les principes de base de la logique combinatoire	En se basant sur les pré-requis vus en secondaire, le cours et les exercices élaborés en classe, l'étudiant doit connaître les principes de base de la logique combinatoire.	L'étudiant doit appliquer ces principes de base sans commettre des erreurs.
OG2	Connaître les principes de base de la logique séquentielle.	En se basant sur les pré-requis vus en secondaire, le cours et les exercices élaborés en classe, l'étudiant doit connaître les principes de base de la logique séquentielle	L'étudiant doit appliquer ces principes de base sans commettre des erreurs.

Afin de mettre en oeuvre ces objectifs, une ou plusieurs **leçons** est nécessaire assistée généralement par un ou plusieurs **TP** mettant en pratique les notions mises à disposition pour l'étudiant dans une leçon. Un ou plusieurs **TD** est proposé pour permettre aux étudiants de mieux assimiler à travers des séries d'exercices le cours :

<b>Énoncé de l'objectif général 1</b> : Connaître les principes de base de la logique combinatoire					
<b>Codes</b>	<b>Objectifs spécifiques</b>	<b>Éléments de contenu</b>	<b>Méthodologies et moyens</b>	<b>Evaluation</b>	<b>Durée</b>
<b>OS1</b>	Identifier les systèmes de numération	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système binaire</li> <li>- Système hexadécimal</li> <li>- Applications</li> </ul>	Exposé informel Tableau	Formative	1h30 CI
<b>OS2</b>	Identifier les codes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codes pondérés (binaire naturel)</li> <li>- Codes non pondérés (binaire réfléchi)</li> <li>- Codes alphanumériques</li> <li>- Applications</li> </ul>	Exposé informel Tableau	Formative	1h30 CI
<b>OS3</b>	Reconnaître les fonctions logiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les opérateurs logiques</li> <li>- Les fonctions logiques</li> <li>- Théorème de DEMORGAN</li> <li>- Applications</li> </ul>	Exposé informel Tableau	Sommative	4h30 CI
<b>OS4</b>	Comprendre la simplification des fonctions logiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simplifications algébriques des expressions logiques</li> <li>- Simplification graphique par tableau de KARNAUGH</li> <li>- Applications</li> </ul>	Exposé informel Tableau	Sommative	4h30 CI
<b>OS5</b>	Reconnaître les circuits logiques combinatoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codeur et décodeur</li> <li>- Multiplexeur et démultiplexeur</li> <li>- Comparateur et additionneur</li> </ul>	Exposé informel Tableau	Sommative	4h30 CI

**Moyens de mise en œuvre :**

**Leçon 1:** Systèmes de numération et codes  
**TD 1**

**Leçon 2:** Logique Booléenne  
**TD 2**

**Leçon 3:** Simplification des fonctions logiques  
**TD 3**

**Leçon 4:** Circuits logiques combinatoires  
**TD 4**

<b>Énoncé de l'objectif général 2</b> : Connaître les principes de base de la logique séquentielle					
<b>Codes</b>	<b>Objectifs spécifiques</b>	<b>Éléments de contenu</b>	<b>Méthodologies et moyens</b>	<b>Evaluation</b>	<b>Durée</b>
<b>OS1</b>	Simuler les fonctions logiques séquentielles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduction aux systèmes séquentiels</li> <li>- Les bascules utiles RS, JK, D et T</li> <li>- Recherche des équations logiques</li> </ul>	Exposé informel Tableau	Formative	2h30
<b>OS2</b>	Comprendre le principe de fonctionnement des circuits séquentiels	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registre</li> <li>- Compteur</li> </ul>	Exposé informel Tableau	Sommative	2h
<b>OS3</b>	Synthétiser les systèmes séquentiels avec des bascules	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Synthèse des systèmes synchrones et asynchrones avec des bascules</li> </ul>	Exposé informel Tableau	Sommative	1h30

**Moyens de mise en œuvre :**

**Leçon 5** : Système logique séquentiel  
**TD5**

**Leçon 6**: Circuits logiques séquentiels  
**TD 6**

# Chapitre I

## *Systèmes de numération et codes*

### **Objectifs**

A la fin de la séance l'étudiant doit être capable de :

- ◆ Introduire la numération binaire
- ◆ Etudier les principaux codes utilisés dans les systèmes numériques

### **Pré requis**

L'étudiant est supposé connaître :

- ◆ Les outils mathématiques
- ◆ Informatique

### **Durée**

Deux séances de 1h30min

### **Eléments de contenu**

- ◆ Les différentes bases de numération
- ◆ Conversion des bases
- ◆ Les opérations dans les bases
- ◆ Représentations par les codes



## Chapitre I:

### Systemes de numération et codes

#### I Introduction

Aux premiers temps de l'informatique, toute la difficulté pour un être humain voulant « dialoguer » avec une machine informatique résidait dans le fait que le seul langage « parlé » par la machine était le langage binaire. Actuellement, le seul langage « parlé » par une machine informatique est toujours le langage binaire mais d'autres langages évolués sont apparus qui facilitent le dialogue homme-machine.

Dans le cadre particulier de ce cours, nous allons principalement nous intéresser aux passerelles existant entre 3 systèmes de numération: le système décimal (base10), le système binaire (base2) et le système hexadécimal (base 16).

#### II Les différents systèmes de numération

##### II.1 Système décimal

Ce système de numération, usuel dans la vie quotidienne, est construit à partir de 10 éléments de base constitués par les 10 chiffres universellement connus: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : on dit ainsi que le système décimal est en base 10.

Tout nombre entier représenté par une suite de symboles :

$$(N)_{10} = a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$$

Est donné sous forme d'une combinaison linéaire de puissance de 10 :

$$(N)_{10} = a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0$$

Avec  $a_0$  est le chiffre de poids le plus faible  
 $a_n$  est le chiffre de poids le plus fort

Par exemple :

$$\begin{array}{cccccc}
 10^4 & & 10^3 & & 10^2 & & 10^1 & & 10^0 \\
 & \diagdown & & \diagup & & \diagdown & & \diagup & \\
 & & 1 & & 5 & & 7 & & 6 & & 9 \\
 & & \boxed{1} & & \boxed{5} & & \boxed{7} & & \boxed{6} & & \boxed{9}
 \end{array} = 10000 + 5000 + 700 + 60 + 9$$

$$(15769)_{10} = 9 \times 10^0 + 6 \times 10^1 + 7 \times 10^2 + 5 \times 10^3 + 1 \times 10^4$$

Ce qui est vrai pour les entiers est vrai aussi pour les réels, selon le même principe.

Par exemple :

$$\begin{array}{cccccc}
 10^2 & & 10^1 & & 10^0 & & 10^{-1} & & 10^{-2} \\
 & \diagdown & & \diagup & & \diagdown & & \diagup & \\
 & & 1 & & 2 & & 3 & & . & & 2 & & 5 \\
 & & \boxed{1} & & \boxed{2} & & \boxed{3} & & \boxed{.} & & \boxed{2} & & \boxed{5}
 \end{array} = 100 + 20 + 3 + 0,2 + 0,05$$

$$123.35 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

## II.2 Système binaire

Le système binaire est construit à partir de 2 éléments : 0 et 1 (**base 2**). C'est la base "naturelle" dans le domaine de l'automatisme, de l'électronique et de l'informatique, en effet, travaillant à partir des données logiques 0 ou 1, il est normal d'utiliser la base 2 pour la représentation.

Ce système binaire est construit à partir de 2 éléments : 0 et 1 (**base 2**). N'importe quel chiffre binaire est décomposable en puissance de 2.

Par exemple :

$$\mathbf{10011} = 1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4$$

Ce qui est vrai pour les entiers est vrai aussi pour les réels, selon le même principe.

Par exemple :

$$\mathbf{100.11} = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$$

### II.3 Système Octale

Ce système utilise 8 symboles : 0,1,2,3,4,5,6,7. Il n'est plus guère employé aujourd'hui, puisqu'il servait au codage des nombres dans les ordinateurs de première génération.


### II.4 Système hexadécimal

Le développement des systèmes micro programmés (mini et micro-ordinateurs) a favorisé l'utilisation de système hexadécimal.

Ce système hexadécimal est construit à partir des 10 éléments de base du système décimal (0...9) + les 6 premières lettres de l'alphabet (A, B, C, D, E, F), chaque lettre étant équivalente à une grandeur décimale (A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 et F = 15).

N'importe quel chiffre hexadécimal est donc décomposable en puissance de 16.


Par exemple :

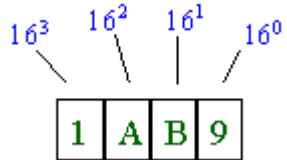

$$1AB9 = 1 \times 16^3 + A \times 16^2 + B \times 16^1 + 9 \times 16^0$$
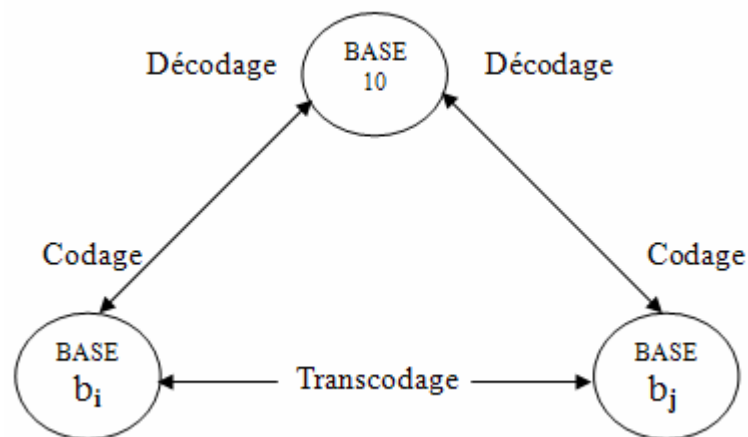
### III Conversions des bases


Il y a 3 types de conversion d'une quantité représentée dans une base  $b_i$  en une autre base  $b_j$



#### III.1 Conversion du le système décimal $\leftrightarrow$ système binaire

Le passage du système décimal vers le système binaire repose sur un ensemble de divisions successives par 2. Ce sont les restes de ces divisions qui, combinés, permettent de reconstituer l'équivalent en base 2 du nombre décimal :

Exemple n°1:  $34_{(10)} = ?_{(2)}$

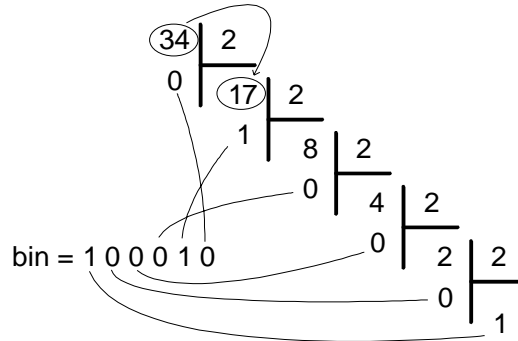

$$34_{(10)} = 100010_{(2)}$$

Conversion des nombres comportant une partie fractionnaire, exemple :

$$(462,4375)_{10} = ( ? )_2$$

Pour résoudre cette conversion, on procède comme suit :

- Convertir la partie entière (462) comme s'est indiqué ci-dessus,
- Convertir la partie fractionnaire en faisant des multiplications successives par la base en conservant à chaque fois le chiffre devenant entier.

$$(462)_{10} = (111001110)_2$$

$2^0$	0	'0',4375
		* 2
$2^{-1}$	0	'0',8750
		* 2
$2^{-2}$	1	'1',75
		0,75
		* 2
$2^{-3}$	1	'1',5
		0,5
		* 2
$2^{-4}$	1	'1',0

$$\text{Donc: } 0,4375_{(10)} = 0,0111_{(2)}$$

$$\text{Donc } (462,4375)_{10} = (111001110,0111)_2$$

Parfois en multipliant la partie décimale par la base, on n'arrive pas à convertir toute la partie entière. Ceci est du essentiellement au fait que le nombre à convertir n'a pas un équivalent exact dans la base B et sa partie décimale est cyclique.

$$\text{Exemple : } 0.15 \times 2 = \boxed{0}.3$$

$$0.3 \times 2 = \boxed{0}.6$$

$$0.6 \times 2 = \boxed{1}.2$$

$$0.2 \times 2 = \boxed{0}.4$$

$$0.4 \times 2 = \boxed{0}.8$$

$$0.8 \times 2 = \boxed{1}.5$$

$$0.5 \times 2 = \boxed{1}.0$$

$(0.15)_{10} = (0.001001\underline{1001}\dots)_2$  on dit que  $(0.15)_{10}$  est cyclique dans la base 2 de période 1001.

Pour passer du système binaire au système décimal, il suffit de sommer les différentes puissances de 2 en liaison avec chacun des chiffres 1 du nombre binaire.

Exemple n°1 :  $100101_{(2)}$

<b>Bits</b>	1	0	0	1	0	1
<b>Puissance</b>	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
<b>Pondération</b>	32	0	0	4	0	1

Somme des pondérations:  $32+4+1 = 37$

Donc :  $100101_{(2)} = 37_{(10)}$

Exemple n°2 :  $1011,011_{(2)}$

<b>Bits</b>	1	0	1	1	0	1	1
<b>Puissance</b>	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$	$2^{-1}$	$2^{-2}$	$2^{-3}$
<b>Pondération</b>	8	0	2	1	0	0,25	0,125

Somme des pondérations:  $8+2+1+0,25+0,125 = 11,375$

Donc :  $1011,011_{(2)} = 11,375_{(10)}$

### III.2 Conversions du système décimal ↔ système hexadécimal

Le passage du système hexadécimal vers le système décimal s'effectue selon le même principe que celui vu précédemment mais avec les puissances de 16.

$$\begin{aligned}
 1AB9 &= 1 \times 16^3 + A \times 16^2 + B \times 16^1 + 9 \times 16^0 \\
 &= 4096 + \mathbf{10} \times 256 + \mathbf{11} \times 16 + 9 \times 1 \\
 &= 6841
 \end{aligned}$$

Le passage du système décimal vers le système hexadécimal s'effectue, soit par des divisions successives par 16, soit par passage par la base 2.

Exemple:  $469_{(10)} = ?_{(16)}$

Quotient	Reste (/16)
469	
29	5
1	13 (D)
0	1

Donc:  $469_{(10)} = 1D5_{(16)}$

Exemples :  $(4008)_{10} = (FA8)_{16}$  ,  $(170)_{10} = (AA)_{16}$

Conversion des nombres comportant une partie fractionnaire, exemple :

$(462,625)_{10} = ( ? )_{16}$


$(462)_{10} = (111001110)_2 = (1CE)_{16}$

$0.625 \times 16 = \boxed{10}.00$

$(462,625)_{10} = (1CE,A)_{16}$

 
### III.3 Conversions du système binaire ↔ système hexadécimal

Le passage du système binaire vers le système hexadécimal s'effectue selon le principe suivant: il suffit de faire des paquets de 4 bits, en partant du bit de poids faible et de donner l'équivalent hexadécimal de chaque paquet.




Donc  $\mathbf{101101110101}_2 = \mathbf{B75}_{16}$

 Si le nombre binaire n'a pas un nombre de bits multiple de 4, il suffit de rajouter des « 0 » à gauche du nombre binaire afin d'obtenir un paquet de 4 bits: on procède ensuite de la même façon que ci-dessus.



Donc  $\mathbf{11011101110101}_2 = \mathbf{3B75}_{16}$

 Le passage de l'Hexadécimal vers Binaire est le processus directement inverse :





## IV Les Opérations dans les bases

On procède de la même manière pour les opérations arithmétiques (addition, soustraction, multiplication et division) que celles de la base 10.

### IV.1 Addition

Il faut faire la somme des chiffres dans la base 10 puis convertir dans la base B de travail en retenant les chiffres qui apparaissent à la gauche et en conservant le chiffre de l'extrémité droite.

- Exemple 1:

$$\begin{array}{r}
 1011001 \\
 + \quad 11101 \\
 \hline
 = (1110110)_2
 \end{array}$$

### IV.2 Soustraction

Exemple 1:

$$\begin{array}{r}
 B861 \\
 - \quad CEF \\
 \hline
 = (AB72)_{16}
 \end{array}$$

## IV.3 Multiplication

Exemple 1:

$$\begin{array}{r}
 \phantom{\times} \phantom{11} 11011 \\
 \times \phantom{11} 1110 \\
 \hline
 \phantom{11} 11011 \\
 \phantom{11} 11011 \\
 \phantom{11} 11011 \\
 \hline
 = (10111101)_2
 \end{array}$$

Exemple 2:

$$\begin{array}{r}
 \phantom{\times} \phantom{11} 72A1 \\
 \times \phantom{11} 2B3 \\
 \hline
 \phantom{11} 157E3 \\
 \phantom{11} 4EC EB \\
 \phantom{11} E542 \\
 \hline
 = (1356893)_{16}
 \end{array}$$

## V Représentation par les codes

### V.1 Le code BCD

C'est un Code Binaire Décimal pour lequel chaque chiffre décimal est représenté sur 4 bits. Ce codage est destiné à l'affichage de valeurs décimales :

Base 10	Base BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Exemple :

$$(125)_{10} = (\underline{0001} \ \underline{0010} \ \underline{0101})_{\text{BCD}}$$

Ce codage ne permet aucun calcul, il est uniquement destiné à la saisie et à l'affichage de données.

### V.2 Le code ASCII (American Standard Code for Informatique Interchange)

Le binaire permet de coder les nombres que les systèmes informatiques peuvent manipuler. Cependant, l'ordinateur doit aussi utiliser des caractères alphanumériques pour mémoriser et transmettre des textes. Pour coder ces caractères, on associe à chacun d'entre eux un code binaire, c'est le codage ASCII (American Standard Code for

Information Interchange). Chaque caractère est représenté sur 8 bits en utilisant le binaire naturel.

Exemple :

Le caractère A par exemple a pour code 65 soit 01000001 en binaire.

Le caractère f : 102

le point d'interrogation ? : 63

Le chiffre 2 : 50

A  $\Rightarrow (65)_{10} \Rightarrow (01000001)_{\text{ASCII}}$

[  $\Rightarrow (91)_{10} \Rightarrow (01011011)_{\text{ASCII}}$

a  $\Rightarrow (97)_{10} \Rightarrow (01100001)_{\text{ASCII}}$

### V.3 Le code binaire réfléchi (code GRAY)

Le code binaire réfléchi est utilisé pour simplifier des équations dans les tableaux de karnaugh. Le principe consiste à changer l'état d'un seul bit entre deux nombres consécutifs.

#### Comparaison entre le binaire et le binaire réfléchi

Décimal	Binaire naturel				Binaire réfléchi			
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0

#### V.4 Conversion Binaire naturel, Binaire réfléchi :

Il s'agit de faire une comparaison entre les bits  $b_{n+1}$  et  $b_n$  du binaire naturel, le résultat est  $b_n$  du binaire réfléchi qui vaut 0 si  $b_{n+1} = b_n$  ou 1 si non. Le premier bit à gauche reste le même.

Exemples :

$$(6)_{10} = (1\ 1\ 0)_{\text{Bn}}$$

$$= (\downarrow\downarrow\downarrow)_{\text{Br}}$$

$$= (1\ 0\ 1)_{\text{Br}}$$

$$(10)_{10} = (1\ 0\ 1\ 0)_{\text{Bn}}$$

$$= (\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow)_{\text{Br}}$$

$$= (1\ 1\ 1\ 1)_{\text{Br}}$$

#### V.5 Conversion Binaire réfléchi, Binaire naturel :

On fait recours toujours à une comparaison entre les bits  $b_{n+1}$  du binaire naturel, et les bits  $b_n$  du binaire réfléchi. Le résultat est  $b_n$  du binaire naturel qui vaut 0 si  $(b_{n+1})_n = (b_n)_r$  ou 1 si non. Le premier bit à gauche reste toujours le même.

$$(10)_{10} = (1\ 1\ 1\ 1)_{\text{Br}}$$

$$= (\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow)_{\text{Bn}}$$

$$= (1\ 0\ 1\ 0)_{\text{Bn}}$$

$$(12)_{10} = (1\ 0\ 1\ 1)_{\text{Br}}$$

$$= (\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow)_{\text{Bn}}$$

$$= (1\ 1\ 0\ 0)_{\text{Bn}}$$

**Remarque :** Deux nombres successifs du binaire réfléchi ne changent qu'un seul bit.

## *Chapitre II*

### *Logique Booléenne*

#### **Objectifs**

A la fin de la séance l'étudiant doit être capable de :

- ◆ Introduire à l'algèbre de Boole
- ◆ Reconnaître les fonctions logiques

#### **Pré requis**

L'étudiant est supposé connaître :

- ◆ Les outils mathématiques
- ◆ Les systèmes de numération et les codes

#### **Durée**

Trois séances de 1h30mn

#### **Eléments de contenu**

- ◆ Les opérateurs logiques de base
- ◆ Les opérateurs logiques élémentaires
- ◆ Les propriétés des opérateurs

## *Chapitre II:*

### *Logique Booléenne*

#### **I Introduction**

C'est la logique utilisée par les ordinateurs, les automates, les systèmes automatisés pour manipuler les données, les informations et les signaux reçus ou émis.

La logique binaire ou booléenne se repose sur une variable binaire (ou signal numérique) pouvant avoir uniquement deux valeurs qui sont 0 ou 1. Cette variable est employée pour traiter des phénomènes réduits à 2 états possibles: « ouvert ou fermé », « haut ou bas », « marche ou arrêt », « vrai ou faux », « tout ou rien ».

Au même titre que l'algèbre classique, on dispose d'opérateurs logique de base (ils sont au nombre de 3) pour établir des relations entre des événements binaires:

- l'addition logique symbolisée par le « + » (prononcé OU)
- le produit logique symbolisée par le « . » (prononcé ET)
- le complément ou l'inversion logique (prononcé NON)

#### **II Définitions**

##### II.1 Variable binaire

On appelle variable binaire (ou logique), une variable prenant ses valeurs dans l'ensemble  $\{0,1\}$ .

##### II.2 Equation logique

On appelle équation logique une combinaison de plusieurs variables logiques donnant l'état d'une variable dite de sortie associée.

## II.3 Table de vérité

La table de vérité représente l'état de la variable de sortie pour chacune des combinaisons des  $n$  variables d'entrée ( $2^n$  lignes,  $n+1$  colonne).


## III Les opérateurs logiques

### III.1 Addition logique (OU / OR)

L'addition logique de 2 variables s'exprime de la façon suivante :  $\mathbf{A+B}$ . La table de vérité d'un système intégrant 2 données d'entrée et 1 donnée de sortie est la suivante:


Table de vérité

 **Règle de l'addition logique:**  
*La donnée de sortie S prend l'état 1 lorsque L'UNE AU MOINS des données d'entrée vaut 1*




(Norme IEC : International Electrotechnical commission)

 Symbole suivant la norme IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)



A	B	S=A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

**Circuit électrique :**


## III.2 Produit logique (ET / AND)

Le produit logique de 2 variables s'exprime de la façon suivante: **A .B**. La table de vérité d'un système intégrant 2 données d'entrée et 1 donnée de sortie est la suivante:

Table de vérité

 **Règle du produit logique:**


*La donnée de sortie S prend l'état 1 lorsque **TOUTES** les données d'entrée vaut 1*




A	B	S=A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Norme IEC

Symbole suivant IEEE

 

 **Circuit électrique :**

Contacts en série


**III.3 Inversion logique (NON / NOT)**

L'inversion logique d'une variable s'exprime de la façon suivante :  $\bar{A}$ . La table de vérité d'un système intégrant 1 donnée d'entrée et 1 donnée de sortie est la suivante:

Table de vérité

 
**Règle de l'inversion logique:**

*Si la variable A vaut 1, son complément vaut 0 et vice-versa.*




Norme IEC

Symbole suivant IEEE

 

A	$S = \bar{A}$
0	1
1	0

 **Circuit électrique :**


## III.4 Opérateur NON-OU (NOR)

C'est tout simplement la fonction inverse de l'addition logique. Elle se note :  $\overline{A+B}$

Table de vérité

 **Règle de l'opérateur NON-OU:**


La donnée de sortie  $S$  prend l'état **1** lorsque **TOUTES** les données d'entrée valent 0



Norme IEC

A	B	$S = \overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Symbole suivant IEEE

 

$$S = \overline{a+b} = \bar{a} \cdot \bar{b} = a \downarrow b$$


### III.5 Opérateur NON-ET (NAND)

C'est tout simplement la fonction inverse du produit logique. Elle se note :  $\overline{A.B}$

Table de vérité

 
#### Règle de l'opérateur NON-ET :

La donnée de sortie  $S$  prend l'état 0 lorsque **TOUTES** les données d'entrée valent 1



Norme IEC

Symbole suivant IEEE

 

A	B	$S = \overline{A.B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = \overline{a.b} = \overline{a} + \overline{b} = a | b$$

### III.6 Opérateur OU Exclusif (XOR)

Cet opérateur se note  $S = A \oplus B = A.B + A.\overline{B}$

#### Règle de l'opérateur XOR

Cet opérateur logique binaire ne prend la valeur 1 que si une seule des entrées est à 1, son symbole est comme suit :

Symbole IEC :


 


Table de vérité

A	B	$S = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Symbole IEEE

 

Sur le plan pratique, les opérateurs logiques existent dans des technologies très diverses (portes électroniques, pneumatiques, etc...). Ils sont utilisés pour réaliser les équations logiques sous formes de circuits (exemple en électronique numériques : des circuits intégrés TTL, CMOS...).

#### IV Les propriétés des opérateurs

☞ Commutativité:

$$a \text{ ET } b = b \text{ ET } a \quad \Rightarrow \quad a \cdot b = b \cdot a$$

$$a \text{ OU } b = b \text{ OU } a \quad \Rightarrow \quad a + b = b + a$$

☞ Associativité:

$$a \text{ ET } (b \text{ ET } c) = (a \text{ ET } b) \text{ ET } c \quad \Rightarrow \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

$$a \text{ OU } (b \text{ OU } c) = (a \text{ OU } b) \text{ OU } c \quad \Rightarrow \quad a + (b + c) = (a + b) + c$$

☞ Distributivité:

$$a \text{ ET } (b \text{ OU } c) = a \text{ ET } b \text{ OU } a \text{ ET } c \quad \Rightarrow \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$a \text{ OU } (b \text{ ET } c) = (a \text{ OU } b) \text{ ET } (a \text{ OU } c) \quad \Rightarrow \quad a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

☞ Propriétés de la somme:

$$a \text{ OU VRAI} = \text{VRAI} \quad \Rightarrow \quad a + 1 = 1$$

$$\text{FAUX OU } a = a \text{ OU FAUX} = a \quad \Rightarrow \quad 0 + a = a + 0 = a$$

$$a \text{ OU } a = a \quad \Rightarrow \quad a + a = a$$

$$a \text{ OU } \bar{a} = \text{VRAI} \quad \Rightarrow \quad a + \bar{a} = 1$$

☞ Propriétés du produit:

$$a \text{ ET VRAI} = \text{VRAI ET } a = a \quad \Rightarrow \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

$$a \text{ ET FAUX} = \text{FAUX} \quad \Rightarrow \quad a \cdot 0 = 0$$

$$a \text{ ET } a = a \quad \Rightarrow \quad a \cdot a = a$$

$$a \text{ ET } \bar{a} = \text{FAUX} \quad \Rightarrow \quad a \cdot \bar{a} = 0$$

☞ Negation:

$$\overline{(\bar{a})} = a$$

☞ Propriétés combinées:

$$a \text{ ET } (a \text{ OU } b) = a \quad \Rightarrow \quad a \cdot (a + b) = a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a$$

$$a \text{ OU } (a \text{ ET } b) = a \quad \Rightarrow \quad a + (a \cdot b) = a \cdot (1 + b) = a$$

☞ De Morgan:

$$\overline{(a \text{ ET } b)} = \bar{a} \text{ OU } \bar{b}; \overline{(a \cdot b)} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$\overline{(a \text{ OU } b)} = \bar{a} \text{ ET } \bar{b} \quad \Rightarrow \quad \overline{(a + b)} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

**Application**

1- Démontrer si les opérateurs NOR et NAND sont associatifs :

$$(a | b) | c \stackrel{?}{=} a | (b | c)$$

$$(a \downarrow b) \downarrow c = a \downarrow (b \downarrow c)$$

2- Réaliser  $F = a | b | c$  avec des portes NAND à deux entrées.

➤ *Réponses*

1-

$$\begin{aligned} \checkmark (a | b) | c &= \overline{\overline{(a | b)} | c} \\ &= \overline{(a | b) + \bar{c}} \\ &= a | b + \bar{c} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark a | (b | c) &= a | \overline{\overline{(b | c)}} \\ &= \bar{a} + \overline{(b | c)} \\ &= \bar{a} + b | c \end{aligned}$$

☞  $ab + \bar{c} \neq \bar{a} + b | c$  **alors la fonction NAND n'est pas associative**

$$\begin{aligned} \checkmark (a \downarrow b) \downarrow c &= \overline{\overline{(a \downarrow b)} \downarrow c} \\ &= \overline{\overline{(a \downarrow b)} + \bar{c}} \\ &= (a \downarrow b) | \bar{c} \\ &= a \bar{c} + b \bar{c} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark a \downarrow (b \downarrow c) &= \overline{a \downarrow \overline{\overline{(b \downarrow c)}}} \\ &= \bar{a} | \overline{(b \downarrow c)} \\ &= \bar{a} | (b | c) \\ &= \bar{a} | b + \bar{a} | c \end{aligned}$$

☞  $\bar{a} | b + \bar{a} | c \neq \bar{a} | (b | c)$  **alors la fonction NOR n'est pas associative**

$$2- \quad a | b | c = \overline{\overline{a} \overline{b} \overline{c}}$$

$$= \overline{\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}}$$

$$= \overline{\overline{a} \overline{b} + \overline{c}}$$


$$= \overline{\overline{a} \overline{b} + \overline{c}}$$

$$= \overline{(\overline{a | b}) + \overline{c}}$$

$$= \overline{(\overline{a | b}) \overline{c}}$$

$$= \overline{(\overline{a | b}) | \overline{c}}$$

$$= [(a | b) | (a | b)] | (c | c) = [(a | b) | 1] | (c | 1)$$

 

➤ **Remarques:**

Les portes **NAND** et **NOR** sont très usitées dans la réalisation des circuits logiques. Grâce aux lois de **De Morgan** il est possible de réaliser des systèmes logiques avec uniquement des portes **NAND** ou **NOR**. Pour cela les portes **NAND** et **NOR** sont appelées des **portes UNIVERSELLES**.

**Règle1** : Pour trouver l'expression en **NAND** d'une fonction logique on fait son développement en somme de produit et l'on remplace les signes opératoires **OU** et **ET** par le signe opératoire **NAND**

**Règle2** : Pour trouver l'expression en **NOR** d'une fonction logique on fait son développement en produit de somme et l'on remplace les signes opératoires **OU** et **ET** par le signe opératoire **NOR**



## Chapitre III:

### *Simplification des fonctions logiques*

#### **Objectifs**

A la fin de la séance l'étudiant doit être capable de :

- ◆ Comprendre la simplification algébrique
- ◆ Comprendre la simplification graphique
- ◆ Synthétiser des applications combinatoires

#### **Pré requis**

L'étudiant est supposé connaître :

- ◆ Les systèmes de numération et les codes
- ◆ Logique Booléenne

#### **Durée**

Trois séances de 1h30mn

#### **Eléments de contenu**

- ◆ Ecriture des fonctions logiques
- ◆ Simplification algébrique
- ◆ Simplification graphique

## Chapitre III:

### Simplification des fonctions logiques

#### I Écriture des fonctions logiques

##### I.1 Somme canonique de produits

Considérons trois variables booléennes  $x$ ,  $y$  et  $z$ . A partir de ces trois variables nous pouvons construire huit produits logiques (ou min terme)  $P_i=0,7$  faisant intervenir  $x$  ou son complément,  $y$  ou son complément et  $z$  ou son complément. Pour chacune des huit combinaisons  $C_i=0,7$  (000, 001, 010, etc...) des variables  $x$ ,  $y$  et  $z$ , nous pouvons calculer les valeurs de ces produits. Celles-ci sont rassemblées dans la table suivante. Chacun de ces produits ne prend la valeur 1 que pour une et une seule combinaison :  $P_i$  vaut 1 uniquement pour la combinaison  $C_i$ .

				$P_0$	$P_1$	$P_2$	$P_3$	$P_4$	$P_5$	$P_6$	$P_7$
$C_i$	$x$	$y$	$z$	$\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	$\bar{x}\bar{y}z$	$\bar{x}y\bar{z}$	$\bar{x}yz$	$x\bar{y}\bar{z}$	$x\bar{y}z$	$xy\bar{z}$	$xyz$
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Pour toute fonction logique de trois variables  $x$ ,  $y$  et  $z$ , nous pouvons écrire sa table de vérité, c'est-à-dire expliciter sa valeur pour chacune des huit combinaisons  $C_i$ .

Considérons, par exemple, la fonction  $F$  dont la table de vérité est donnée dans la table suivante :

$C_i$	$x$	$y$	$z$	$F$	$P_1 + P_3 + P_4$
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
2	0	1	0	0	0
3	0	1	1	1	1
4	1	0	0	1	1
5	1	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0
7	1	1	1	0	0

Cette fonction  $F$  prend la valeur 1 pour la combinaison  $C_1$  comme le produit  $P_1$ , la combinaison  $C_3$  comme  $P_3$  et la combinaison  $C_4$  comme  $P_4$ . La fonction  $F$  prenant la valeur 0 pour toutes les autres combinaisons comme les produits  $P_1, P_3, P_4$ , nous pouvons donc écrire que  $F$  est égale à la fonction :

$$F = P_1 + P_3 + P_4$$

Nous pouvons vérifier cette identité dans la table 11. Nous pouvons donc exprimer  $F$  en fonction des variables  $x, y$  et  $z$  sous la forme :

$$F = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z}$$

Cette façon, très générale, d'écrire une fonction booléenne est appelée somme canonique de produits : C'est La **première forme canonique**

## I.2 Produit canonique de sommes

Soient encore trois variables binaires  $x, y$  et  $z$ . Nous pouvons définir huit sommes logiques (ou max terme)  $S_{i=0,7}$  faisant intervenir  $x$  ou son complément,  $y$  ou son complément et  $z$  ou son complément. La table suivante donne les tables de vérité de ces sommes. Nous constatons que chacune de ces fonctions ne prend la valeur **0** que pour une et une seule combinaison.

				S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>7</sub>
C <sub>i</sub>	x	y	z	$x+y+z$	$x+y+\bar{z}$	$x+\bar{y}+z$	$x+\bar{y}+\bar{z}$	$\bar{x}+y+z$	$\bar{x}+y+\bar{z}$	$\bar{x}+\bar{y}+z$	$\bar{x}+\bar{y}+\bar{z}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
3	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
4	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
5	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Reprenons l'exemple précédent de la fonction F. Celle-ci vaut 0 pour les combinaisons C<sub>0</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>5</sub>, C<sub>6</sub> et C<sub>7</sub> en même temps que S<sub>0</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>5</sub>, S<sub>6</sub> et S<sub>7</sub>. La fonction F peut donc être vue comme le produit logique de ces cinq sommes, ce qui est vérifié dans la table suivante. Nous pouvons donc exprimer la fonction F sous la forme suivante :

$$F = (x+y+z) \cdot (x+\bar{y}+z) \cdot (\bar{x}+y+\bar{z}) \cdot (\bar{x}+\bar{y}+z) \cdot (\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})$$

Cette écriture est appelée produit canonique de sommes.

C <sub>i</sub>	x	y	z	F	S <sub>0</sub> • S <sub>2</sub> • S <sub>5</sub> • S <sub>6</sub> • S <sub>7</sub>
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
2	0	1	0	0	0
3	0	1	1	1	1
4	1	0	0	1	1
5	1	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0
7	1	1	1	0	0

C'est La seconde forme canonique.

**Application :**

Soit l'équation logique suivante donnée sous forme canonique 1 :

$$F = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}C$$

1- Montrer que cette équation pouvait se simplifier à :

$$F = A\bar{B} + B\bar{C}$$

Soit une deuxième équation logique donnée sous forme canonique 2 :

$$F = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

2- Montrer que cette équation aussi pouvait se simplifier à :

$$F = A\bar{B} + B\bar{C}$$

**Réponse :**

$$1- F = \bar{A}.B.\bar{C} + A.B.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.C = (\bar{A} + A).B.\bar{C} + (\bar{C} + C).A.\bar{B} = B.\bar{C} + A.\bar{B}$$

2-

- $F = (AA + AB + A\bar{C} + BA + BB + B\bar{C} + CA + CB + C\bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$
- $F = (A + AB + A\bar{C} + AB + B + B\bar{C} + AC + BC + 0)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$
- $F = (A + B)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$
- $F = (AA + A\bar{B} + A\bar{C} + BA + B\bar{B} + B\bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$
- $F = (A + B\bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$
- $F = (A\bar{A} + A\bar{B} + A\bar{C} + B\bar{C}\bar{A} + B\bar{C}\bar{B} + B\bar{C}\bar{C})$
- $F = (A\bar{B} + A\bar{C} + B\bar{C}) = A\bar{B} + B\bar{C}$

On utilisera ici  $F = a + \bar{a}.b = (a + \bar{a}).(a + b) = a + b$

Donc une même équation logique peut être représenté sous ces deux formes canoniques.

### I.3 Forme canonique avec NAND et NOR

La **troisième forme canonique** est celle qui présente les équations logiques sous une forme n'utilisant que des fonctions logiques NON-ET (NAND). Cette forme n'est utile que lorsque l'on utilise des circuits électroniques. Cette forme canonique s'obtient directement de la première forme canonique. Il suffit de faire une double négation de l'équation sous forme canonique 1.

Par exemple pour l'équation logique :

$$F = \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{B}C$$

- 1) double négation :  $F = \overline{\overline{\overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{B}C}}$
- 2) théorème de De Morgan :  $F = \overline{\overline{\overline{A}B\overline{C}} \cdot \overline{A\overline{B}\overline{C}} \cdot \overline{A\overline{B}C} \cdot \overline{A\overline{B}C}}$

Cette dernière équation est sous forme canonique 3. La quatrième forme canonique est celle qui présente les équations logiques sous une forme n'utilisant que des fonctions logiques NON-OU (NOR). Cette forme non plus n'est utile que lorsque l'on utilise des circuits électroniques.

Cette forme canonique s'obtient directement de la seconde forme canonique. Il suffit de faire une double négation de l'équation sous forme canonique 2. Par exemple pour l'équation logique

$$F = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$$

Le processus est :

- 1) double négation :  $F = \overline{\overline{\overline{(A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})}}}$
  - 2) théorème de De Morgan :
- $$F = \overline{\overline{(A + B + C)} + \overline{\overline{(A + B + \overline{C})}} + \overline{\overline{(A + \overline{B} + \overline{C})}} + \overline{\overline{(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})}}}$$

Cette dernière équation est sous forme canonique 4.

### I.4 Forme canonique décimal

L'écriture des expressions logique a cet inconvénient d'être assez longue. Chaque min terme parmi les  $2^n$  de  $n$  variables correspond à un nombre représentant son ordre, c'est pourquoi on préfère parfois utiliser une écriture indiquant la liste classée des numéros des min termes de la première forme canonique.

- Exemple :

Soit :

$$F = \overline{a}\overline{b}\overline{c}\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}d + abcd$$

peut aussi s'écrire  $F(a, b, c, d) = \sum (0, 6, 10, 15)$

## II Technique de Simplification

Les tables de vérité permettent de trouver les équations logiques d'un système logique. Une simplification de ces équations est nécessaire pour diminuer le nombre et la nature des opérateurs et par la suite les équipements indispensables aux applications sans modifier le fonctionnement.

Deux techniques sont souvent utilisées pour simplifier les équations logiques, la méthode algébrique et la méthode du tableau de Karnaugh dès que le nombre des entrées est élevé.

### II.1 Méthode Algébrique

La simplification est obtenue par calcul algébrique en utilisant :

- Les équations booléennes
- Les propriétés des fonctions logiques
- Les théorèmes de De Morgan
- La mise en facteur
- La multiplication par 1 (car  $X + \overline{X} = 1$ )
- L'addition d'un terme nul « 0 » (car  $\overline{X} \cdot \overline{X} = 0$ )

#### Exemples :

$$F = a + \overline{a}.b = (a + \overline{a})(a + b) = a + b$$

$$\begin{aligned} F &= a.b.c + \overline{a}.b.c + a.\overline{b}.c + a.b.\overline{c} = b.c.(a + \overline{a}) + a.\overline{b}.c + a.b.\overline{c} \\ &= c.(b + a.\overline{b}) + a.b.\overline{c} = c.(a + b) + a.b.\overline{c} \\ &= a.c + b.(c + a.\overline{c}) = a.c + b.(a + c) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= (a + b).c + (a + c).a.b + b.\overline{c} + a \\ &= a.(c + (a + c).b + 1) + b.\overline{c} + b.c \\ &= a + b.(c + \overline{c}) = a + b \end{aligned}$$

## II.2 Méthode graphique

### II.2.1 Tableau de Karnaugh

C'est un tableau de  $2^n$  cases,  $n$  étant le nombre de variables.

Sur les lignes et colonnes, on place l'état des variables d'entrée codées en binaire.

Dans chacune des cases, on place l'état de la sortie pour les combinaisons d'entrée correspondante.

Les figures suivantes donnent la structure des tableaux de Karnaugh pour 2, 3, 4 et 5 variables. Pour 5 variables, deux représentations sont possibles. Le tableau de Karnaugh peut être traité comme deux tableaux  $4 \times 4$  superposés ou un seul tableau de  $4 \times 8$ . Observez comment sont numérotées les lignes et les colonnes : d'une case à sa voisine une seule variable change d'état.

	$x$	0	1
$y$	0		
	1		

Tableau à 2 variables

	$xy$	00	01	11	10
$z$	0				
	1				

Tableau à 3 variables

	$xy$	00	01	11	10
$zt$	00				
	01				
	11				
	10				

Tableau à 4 variables

	$u$	0	1		
	$xy$	00	01	11	10
$zt$	00				
	01				
	11				
	10				

Tableau à 5 variables

	$xyz$	000	001	011	010	110	111	101	100
$tu$	00								
	01								
	11								
	10								

Tableau à 5 variables



Chaque case d'un tableau correspond au seul minterm prenant la valeur **1** pour la combinaison identifiée par la ligne et la colonne. Par exemple les trois cases coloriées dans les tableaux de la figure suivante correspondent respectivement aux produits suivants :

$$xyz\bar{t}, \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \text{ et } xy\bar{z}\bar{t}$$

Il faut comprendre chaque ligne et chaque colonne comme une structure cyclique continue : chaque case a toujours quatre voisins qu'il faut éventuellement chercher à l'autre extrémité de la ligne ou de la colonne. Les tableaux suivants illustrent ce concept, les croix y matérialisent les voisins des cases coloriées :

zt \ xy	00	01	11	10
00				
01			X	
11	X		X	
10			X	

$(xyz\bar{t})$

zt \ xy	00	01	11	10
00		X		X
01	X			
11				
10	X			

$(\bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t})$

zt \ xy	00	01	11	10
00		X		X
01			X	
11				
10			X	

$(xy\bar{z}\bar{t})$

Dans le cas de la représentation en deux tableaux superposés chaque case a cinq voisins : les quatre dans le même plan et une dans l'autre plan.

### II.2.2 Simplification d'équations à partir du tableau de Karnaugh

Le passage de la table de vérité au tableau de Karnaugh consiste à remplir chaque case avec la valeur de la fonction pour le produit correspondant. Il est possible de n'indiquer que les **1**.

La méthode de simplification par tableau de Karnaugh consiste à mettre en évidence, par un procédé graphique, tous les termes d'une fonction logique qui ne diffèrent que par l'état d'une seule variable (termes dits adjacents).

Pour cela on réalise des groupements de cases adjacentes. Ces groupements de cases doivent être de taille maximale (nombre de cases max.) et égale à un multiple de  $2^n$ . On cesse d'effectuer les groupements lorsque tous les « 1 » appartiennent au moins à l'un d'eux.

On cherche à avoir le minimum de groupements, chaque groupement rassemblant le maximum de termes. Une même case peut intervenir dans plusieurs groupements car  $C + C = C$ . C'est le cas de la case jaune sur la figure suivante.

Pour les cases isolées on ne peut éliminer aucune variable. On conserve donc le produit caractérisant la case. L'expression logique finale est la réunion des groupements après élimination des variables qui changent d'état.

a- Regroupement des cases adjacentes:

☞ *2 cases:*

**Exemple:** tableau à 3 variables

Prenons l'exemple d'une fonction F définie par la table de vérité suivante :

x	y	t	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

La figure suivante donne le tableau de Karnaugh correspondant :

t \ xy	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

Nous y observons trois groupements de deux termes, nous pouvons écrire pour la fonction :

$$F = xy + yt + xt$$

Règle: « La réunion de 2 cases adjacentes contenant '1' élimine la variable qui change d'état quand on passe d'une case à l'autre ».

☞ 4 cases:

Considérons la fonction **F** de quatre variables **x**, **y**, **z** et **t** définie par la table de vérité suivante :

x	y	z	t	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

La figure suivante donne le tableau de Karnaugh équivalent. Sur cette figure nous avons également matérialisé les trois groupements possibles : deux groupements de quatre termes, dont un contenant les quatre coins, et un groupement de deux termes.

zt \ xy	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	1
11				1
10	1			1

The Karnaugh map shows three groupings: a red circle grouping the four corners (00,00), (10,00), (10,10), and (00,10); a blue oval grouping the two adjacent 1s in the middle row (01,01) and (01,11); and a green oval grouping the two adjacent 1s in the rightmost column (00,10) and (11,10).

Cette méthode nous permet d'écrire :  $F = x\bar{y} + \bar{y}z + y\bar{z}$

**Règle:** « 2 variables disparaissent quand on regroupe 4 cases adjacentes, on peut alors remplacer la somme des 4 cases par un seul terme produit qui ne comporte que les variables inchangées sur l'ensemble des 4 cases ».

☞ 8 cases:

- Exemple:

$AB$ $CD$	$\bar{C}\bar{D}$ 00	$\bar{C}D$ 01	$CD$ 11	$C\bar{D}$ 10
$\bar{A}\bar{B}$ 00	1			1
$\bar{A}B$ 01	1			1
$AB$ 11	1			1
$A\bar{B}$ 10	1			1

$$F = \bar{C} \cdot \bar{D} + C \cdot \bar{D} = \bar{D}$$

**Règle:** « 3 variables disparaissent quand on regroupe 8 cases adjacentes, on peut alors remplacer la somme des 8 cases par un seul terme produit qui ne comporte que les variables inchangées sur l'ensemble des 8 cases ».

\* Remarques:

- On ne peut regrouper que  $2^n$  cases: 2, 4, 8, 16, ...
- On se limitera à des tableaux de 4 variables, pour résoudre par exemple un problème à 5 variables, on le décompose en 2 problèmes à 4 variables.
- Le symbole  $\emptyset$  peut prendre indifféremment la valeur 0 ou 1; on remplace donc par 1 uniquement ceux qui permettent de simplifier une expression par regroupement.

☞ Exemple:

ABC	F(A,B,C)
000	$\emptyset$
001	0
010	1
011	$\emptyset$
100	0
101	0
110	$\emptyset$
111	1



$AB$ $C$	0	1
00	$\emptyset$	0
01	1	$\emptyset$
11	$\emptyset$	1
10	0	0



$$F(A,B,C) = B$$

b- regroupement des Zéros

Il est également possible et c'est parfois plus facile, de regrouper les 0 de F et de considérer que nous étudions  $\overline{F}$ . Trouver l'équation de F nous amènerait simplement à considérer le complément de l'équation trouvée pour F.

$AB$ $CD$	$\overline{C} \overline{D}$	$\overline{C} D$	$C \overline{D}$	$C D$
	00	01	11	10
$\overline{A} \overline{B}$	0	1	1	1
$\overline{A} B$	0	1	1	1
$A \overline{B}$	0	1	1	1
$A B$	0	1	1	0

$$\overline{F} = \overline{C} \cdot \overline{D} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{D}$$

$$F = (C + D) \cdot (\overline{A} + B + D)$$

a. Sortir l'équation simplifiée des tableaux suivants :

	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	1


	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	0	0	1

	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	0	0	1
 
## Résumé: la synthèse d'un système combinatoire

\* Différents aspects d'une fonction logique:



\* Passage T.V. ==> T.K. ==> E.A.:

- Etape n°1: construire le tableau en repérant les lignes et les colonnes par les valeurs des combinaisons de variables.
- Etape n°2: transcrire les valeurs de la fonction dans les cases correspondantes.
- Etape n°3: chercher à effectuer des regroupements du plus grand nombre de '1' qui ont au moins un '1' qui n'a pas déjà été regroupé: 16 puis 8 puis 4 puis 2.
- Etape n°4: effectuer la somme logique de tous les termes produits des divers regroupements.

## Chapitre IV

### *Circuits Logiques Combinatoires*

#### **Objectifs**

A la fin de la séance l'étudiant doit être capable de :

- ◆ Reconnaître les circuits logiques combinatoires
- ◆ Utiliser les circuits combinatoires pour la réalisation des fonctions logiques.

#### **Pré requis**

L'étudiant est supposé connaître :

- ◆ Les systèmes de numération et les codes
- ◆ Logique Booléenne
- ◆ Simplification des fonctions logiques

#### **Durée**

Trois séances de 1h30mn

#### **Eléments de contenu**

- ◆ Codeurs et Décodeurs
- ◆ Multiplexeurs et Démultiplexeurs
- ◆ Comparateurs et Additionneurs

## Chapitre IV

### Circuits Logiques Combinatoires


#### I Introduction

A un système combinatoire, correspond un circuit logique possédant un nombre  $n$  des entrées  $e_1, e_2, \dots, e_n$  et un nombre  $p$  de sorties  $s_1, s_2, \dots, s_p$ . A une combinaison d'entrées quelconque correspond une et une seule combinaison de sorties.

Nous allons étudier des systèmes logiques constitués avec des circuits de base qu'utilisent les différentes portes logiques.
 
#### II Les Codeurs

Un codeur est un circuit logique combinatoire qui reçoit un niveau valide de ces entrées convertit en une sortie codée (par exemple un **DCB** ou un nombre binaire).




Ainsi, pour un codeur, lorsqu'une entrée (sur les  $N$ ) est activée, les sorties affichent le numéro de l'entrée active dans le code binaire choisi (sur  $n$  bits), tel que:

$$2^{n-1} < N \leq 2^n$$

**Exemple:** codeur décimal vers binaire (10 entrées vers 4 sorties) Ex: si  $E_5=1$  et  $E_i=0$  pour toutes les autres entrées, alors les sorties affichent  $(A_3, A_2, A_1, A_0)=(0, 1, 0, 1)$ .

- Exemple : Codeur DCB

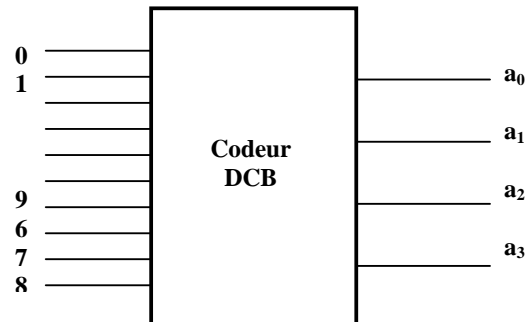


Entrées	Sorties			
	a <sub>3</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>0</sub>
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

$$a_0 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$$

$$a_1 = 2 + 3 + 6 + 7$$

$$a_2 = 4 + 5 + 6 + 7$$

$$a_3 = 8 + 9$$

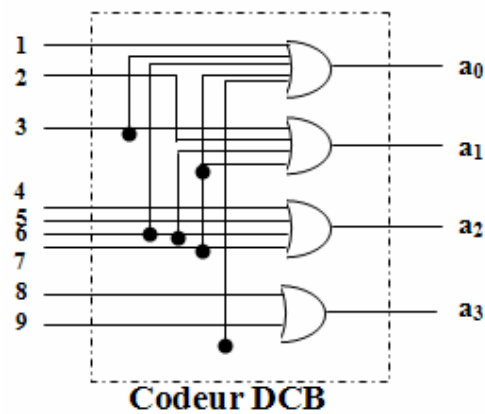



 
### III Les Décodeurs

Un décodeur est un circuit combinatoire qui détecte la présence d'une combinaison spécifique de bits (code) à ses entrées et l'indique par un niveau spécifique de sortie.

Un décodeur possède  $n$  entrées et  $2^n$  sorties. L'entrée  $n$  est dite entrée "Adresses".



Une seule sortie est active à la fois : 0 ou 1 suivant le circuit. Ce circuit permet de sélectionner une sortie parmi  $2^n$ .

#### Exemple :

Décodeur 2 entrées 4 sorties : 1 sortie active à 1 parmi 4.

Entrées Adresses		Sorties			
B	A	S0	S1	S2	S3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$S0 = \bar{A}\bar{B}$$

$$S1 = A\bar{B}$$

$$S2 = \bar{A}B$$

$$S3 = AB$$

#### Remarques:

- On peut réaliser des décodeurs de taille quelconque par combinaisons des précédents en utilisant les entrées de validation.


*Exemple:* un circuit de décodage des combinaisons de 5 variables: 1 parmi 32, en utilisant 4 décodeurs 1 parmi 8 ou bien 2 décodeurs 1 parmi 16.

- Exemples d'utilisation des décodeurs: Système de mémoire d'un ordinateur: les décodeurs permettent de choisir un bloc mémoire parmi plusieurs blocs en réponse à une adresse.
 
## IV Les Transcodeurs

Un transcodeur est un circuit logique combinatoire qui détermine à partir des données logiques leurs équivalents dans un autre code.

Il est généralement formé d'un décodeur en cascade avec un codeur.




Exemple : Transcodeur binaire naturel - binaire réfléchi

## V Les Multiplexeurs ( MUX )

Pour transmettre des informations d'une station à une autre, il nous faut plusieurs lignes en parallèle. Ceci est difficile et très onéreux à réaliser lorsque les stations sont géographiquement éloignées l'une de l'autre. La solution est alors, transmettre en série sur une seule ligne, en utilisant à la station émettrice un Multiplexeur (convertisseur parallèle/série) et à la station réceptrice un Demultiplexeur (convertisseur série/parallèle).
 
### V.1 Définition:


Un multiplexeur est un circuit logique combinatoire qui permet d'acheminer les informations numériques de plusieurs sources sur une ligne, afin de les transmettre vers une destination commune.



C'est un circuit logique qui permet de sélectionner une information logique parmi N informations:

- Les informations sont connectées à N entrées appelées « entrées de données ».

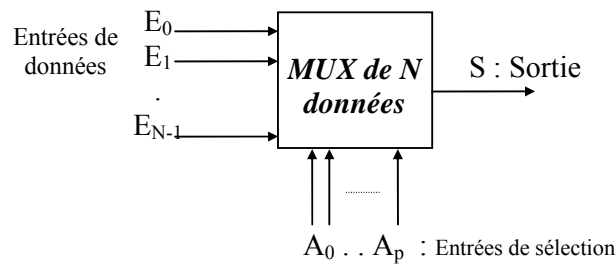- Le choix de l'entrée se fait à partir d'un nombre P de variables appelées « variables de sélection ».
- Chaque combinaison des variables de sélection adresse l'une des entrées d'où:  $N=2^P$ .




### V.2 Multiplexeur à 2 entrées: « N=2 et P=1 »

Il permet d'aiguiller vers la sortie S, une voie d'information parmi 2 ( $E_0, E_1$ ) suivant l'état d'une variable de sélection notée  $A_0$ .

**\* Table de fonctionnement:**

$A_0$	Sortie S
0	Sélecteur de $E_0$
1	Sélecteur de $E_1$

**\*Symbole logique:**

 

**\*Table de vérité:**

$A_0$	$E_1$	$E_0$	S
0	X	0	0
0	X	1	1
1	0	X	0
1	1	X	1

$$S(A_0, E_0, E_1) = \bar{A}_0 \cdot S(0, E_0, E_1) + A_0 \cdot S(1, E_0, E_1) = \bar{A}_0 \cdot E_0 + A_0 \cdot E_1$$


### V.3 Multiplexeur à 4 entrées: « N=4 et P=2 »

Il permet d'aiguiller vers la sortie S, une voie d'information parmi 4 ( $E_0, E_1, E_2, E_3$ ) suivant l'état de 2 variables de sélection  $A_0 A_1$ .

\* Table de fonctionnement:

A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	S
0	0	E <sub>0</sub>
0	1	E <sub>1</sub>
1	0	E <sub>2</sub>
1	1	E <sub>3</sub>

\*Symbole logique:


 


\*Table de vérité:

A <sub>1</sub> A <sub>0</sub>	E <sub>3</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>1</sub>	E <sub>0</sub>	S
0 0	X	X	X	0	0
0 1	X	X	X	1	1
1 0	X	X	0	X	0
1 1	X	X	1	X	1
1 0	X	0	X	X	0
1 1	X	1	X	X	1
1 1	0	X	X	X	0
1 1	1	X	X	X	1

$$S = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot E_0 + \bar{A}_1 \cdot A_0 \cdot E_1 + A_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot E_2 + A_1 \cdot A_0 \cdot E_3$$

  **Q1 : Réaliser les schémas logiques des multiplexeurs à 2 entrées et à 4 entrées ?**



**Multiplexeurs à 8 voies d'entrées: (P = 3)**

\* **Exemple:** « le circuit 74LS151 à 8 entrées »

- Equation:

$$Y = \bar{A}_2 \cdot \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot E_0 + \bar{A}_2 \cdot \bar{A}_1 \cdot A_0 \cdot E_1 + \bar{A}_2 \cdot A_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot E_2 + \bar{A}_2 \cdot A_1 \cdot A_0 \cdot E_3 + A_2 \cdot \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot E_4 + A_2 \cdot \bar{A}_1 \cdot A_0 \cdot E_5 + A_2 \cdot A_1 \cdot \bar{A}_0 \cdot E_6 + A_2 \cdot A_1 \cdot A_0 \cdot E_7$$


**Exemples de multiplexeurs à 16 entrées: (P = 4)**

- En technologie TTL: 74LS150

- En technologie CMOS: MC14067

**V.4 Applications des multiplexeurs :**

- Réaliser des aiguillages d'informations,
- Lire l'état d'une entrée en fonction de l'adresse n de l'entrée ( 1 parmi  $2^n$  ),
- Permettre la 'sérialisation' d'une information, c'est à dire la transformation parallèle-série.

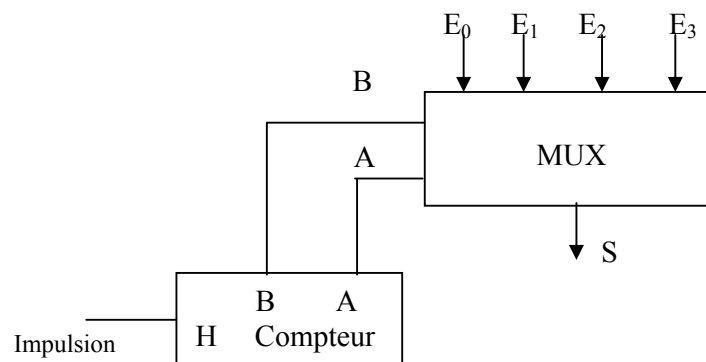**Exemple : principe de transformation parallèle-série**


Le compteur à chaque impulsion d'horloge, délivre sur les entrée d'adresse A et B du Multiplexeur les informations (00,01,10,11,00...) ce qui implique sur la sortie, successivement les informations  $E_0, E_1, E_2, E_3, E_0, \dots$

### V.5 Réalisation des fonctions logiques à l'aide des multiplexeurs

Soit la fonction  $F_{(a, b, c, d)} = \sum (0, 2, 5, 7, 11, 13, 14, 15)$

En utilisant un Multiplexeur 16 vers 1 câbler cette fonction.

Décimal	$E_3=d$	$E_2=c$	$E_1=b$	$E_0=a$	Y	S
0	0	0	0	0	$D_0$	1
1	0	0	0	1	$D_1$	0
2	0	0	1	0	$D_2$	1
3	0	0	1	1	$D_3$	0
4	0	1	0	0	$D_4$	0
5	0	1	0	1	$D_5$	1
6	0	1	1	0	$D_6$	0
7	0	1	1	1	$D_7$	1
8	1	0	0	0	$D_8$	0
9	1	0	0	1	$D_9$	0
10	1	0	1	0	$D_{10}$	0
11	1	0	1	1	$D_{11}$	1
12	1	1	0	0	$D_{12}$	0
13	1	1	0	1	$D_{13}$	1
14	1	1	1	0	$D_{14}$	1
15	1	1	1	1	$D_{15}$	1

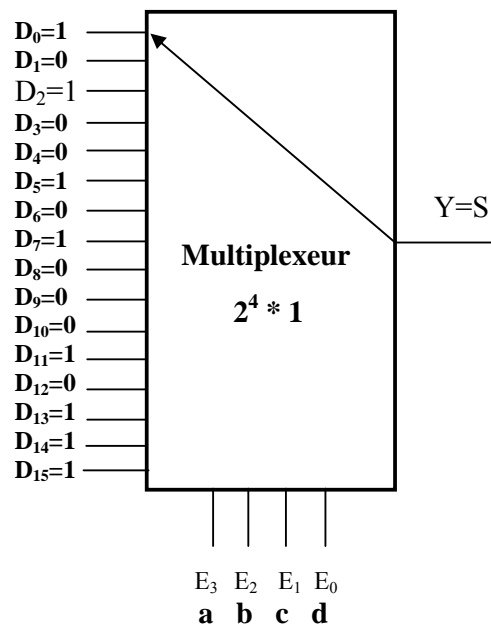

## VI Les Démultiplexeurs : (DMUX)

### VI.1 Définition:

Un démultiplexeur prend les données reçues sur une ligne et les distribue à un nombre donné des lignes de sortie.


Un circuit démultiplexeur permet d'aiguiller la donnée présentée sur son entrée vers une seule destination parmi N connectées sur les N sorties du circuit. Le choix se fait à partir de P variables de sélection d'où:  $N=2^P$ .

⇒ C'est l'opération inverse du multiplexage.

 
### VI.2 Réalisation:

Le démultiplexage d'informations de « 1 bit » est réalisé pratiquement par les circuits décodeurs => appellation « décodeur/démultiplexeur »:

- L'entrée de la donnée du démultiplexeur est l'entrée de validation du circuit.
- Les entrées de sélection du démultiplexeur sont les entrées de données du circuit.



 **Q1 : Réaliser le schéma logique du démultiplexeur à 4 sorties ?**




## VII Les Compérateurs

C'est un circuit permettant de comparer 2 mots de n bits chacun en indiquant sur ses sorties S1, S2 et S3 si le premier mot est égal, plus grand ou plus petit que le second.

**$S_0 = 1$  si  $A = B$**


**$S_1 = 1$  si  $A > B$**

**$S_2 = 1$  si  $A < B$**

 



- Exemple : Comparateur 2 bits

 

$b_1$	$b_0$	$a_1$	$a_0$	$S_0$	$S_1$	$S_2$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0


✓ Equations

$$\begin{aligned}
 S_0 &= \overline{a_0} \cdot \overline{a_1} \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{b_1} + \overline{a_0} \cdot \overline{a_1} \cdot b_0 \cdot \overline{b_1} + \overline{a_0} \cdot a_1 \cdot \overline{b_0} \cdot b_1 + a_0 \cdot a_1 \cdot b_0 \cdot b_1 \\
 &= \overline{a_1} \cdot \overline{b_1} \cdot (\overline{a_0} \cdot \overline{b_0} + a_0 \cdot b_0) + a_1 \cdot b_1 \cdot (\overline{a_0} \cdot \overline{b_0} + a_1 \cdot b_0) \\
 &= (\overline{a_0} \oplus \overline{b_0}) \cdot (\overline{a_1} \oplus \overline{b_1})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_1 &= a_0 \cdot \overline{a_1} \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{b_1} + \overline{a_0} \cdot a_1 \cdot \overline{b_0} \cdot \overline{b_1} + a_0 \cdot a_1 \cdot \overline{b_0} \cdot b_1 + a_0 \cdot \overline{a_1} \cdot b_0 \cdot \overline{b_1} \\
 &\quad + a_0 \cdot a_1 \cdot b_0 \cdot \overline{b_1} + a_0 \cdot a_1 \cdot b_0 \cdot b_1 \\
 &= a_1 \cdot \overline{b_1} \cdot (\overline{a_0} \cdot \overline{b_0} + a_0 \cdot b_0) + a_0 \cdot a_1 \cdot \overline{b_0}
 \end{aligned}$$


$$S_2 = \overline{S_0} + S_1$$

✓ **Logigramme**

 

 **VIII Les Additionneurs**

Un additionneur est un circuit combinatoire qui additionne dans sa sortie **S** deux éléments binaires **A** et **B**, tout en plaçant le retenue de l'opérateur à la sortie **R**. Ils sont d'une grande importance non seulement dans l'ordinateur mais aussi dans des nombreux systèmes traitant des données numériques.



En **base 2** l'addition de deux bits s'écrit :

$$\left\{ \begin{array}{l} 0+0 = 00 \\ 0+1 = 01 \\ 1+0 = 01 \\ 1+1 = 10 \end{array} \right.$$

Comme en décimal, nous devons donc tenir compte d'une éventuelle retenue (carry). La figure suivante montre la décomposition de l'addition de deux nombres binaires de quatre bits.

$$A = a_3a_2a_1a_0$$

$$B = b_3b_2b_1b_0$$


$$\begin{array}{rcccccccc} & r_3 & r_2 & r_1 & r_0 & & & \textit{retenus} \\ & & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & & \textit{nombre A} \\ + & & & & & & & \\ & & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 & & \textit{nombre B} \\ \hline = & r_3 & S_3 & S_2 & S_1 & S_0 & & \textit{Somme S = A + B} \end{array}$$

L'addition des deux bits de bas poids (LSB : Least Significant Bit)  $a_0$  et  $b_0$ , donne un résultat partiel  $S_0$  et une retenue  $r_0$ . On forme ensuite la somme des deux bits  $a_1$  et  $b_1$  et de la retenue  $r_0$ . Nous obtenons un résultat partiel  $S_1$  et une retenue  $r_1$ . Et ainsi de suite, nous obtenons un résultat sur quatre bits  $S$  et une retenue  $r_3$ .

Considérons la cellule symbolisée sur la figure suivante, comptant deux entrées  $a$  et  $b$  les deux bits à sommer et deux sorties  $S$  le résultat de la somme et  $r$  la retenue.
 
### VIII.1 Demi-Additionneur (2 bits)

Considérons la cellule symbolisée sur la figure suivante, comptant deux entrées  $a$  et  $b$  les deux bits à sommer et deux sorties  $S$  le résultat de la somme et  $r$  la retenue.



✓ **Table de vérité :**

A	B	S	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

## ✓ Equations des sorties :


$$S = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$$

$$= a \oplus b$$

$$r = a \cdot b$$


✓ **Logigramme :**

✓

 
 
## VIII.2 Réalisation d'un Additionneur complet (2 bits)

Il faut en fait tenir compte de la retenue des bits de poids inférieurs, un circuit additionneur du **rang n** doit donc comporter trois entrées et deux sorties, comme représenté sur la figure suivante :



✓ **Table de vérité :**

$a_n$	$b_n$	$r_{n-1}$	$S_n$	$r_n$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

✓ **Equations des sorties :**

$$S = a \oplus b \oplus r_{n-1}$$

$$r_n = ab + (a \oplus b)r_{n-1}$$

✓ **Logigramme :**

Ce serait possible en combinant deux demi-additionneur comme présentés ci-dessous. En pratique pour minimiser le nombre de composants, ou de portes dans un circuit intégré, un tel additionneur est réalisé directement.

## Chapitre V

### *Système Logique séquentiel*

#### **Objectifs**

A la fin de la séance l'étudiant doit être capable de :

- ◆ Comprendre le fonctionnement des bascules
- ◆ Simuler les fonctions logiques séquentielles

#### **Pré requis**

L'étudiant est supposé connaître :

- ◆ Les systèmes de numération et les codes
- ◆ Logique Booléenne

#### **Durée**

Deux heures et 30 minutes

#### **Eléments de contenu**

- ◆ Les différentes bascules
- ◆ Les équations logiques séquentielles


## Chapitre V:

### Systeme Logique séquentiel
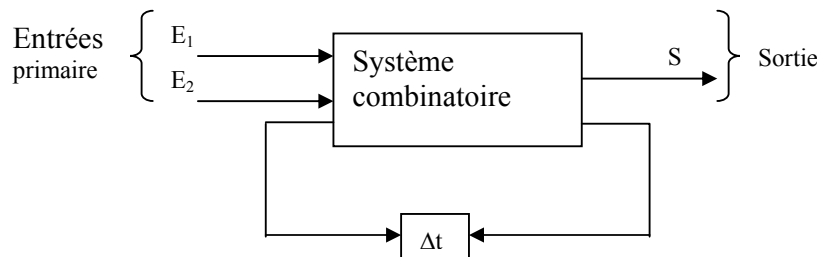
#### I Introduction

Avec la logique combinatoire : la fonction de sortie à  $t$  ne dépend que des entrées à  $t$ , exemple : Un appui sur un bouton allume la lumière, un deuxième appui l'éteint.

Avec la logique séquentiel les sorties actuelles dépendent non seulement des états des entrées (capteurs, boutons poussoirs...) appelées entrées primaires mais encore des réactions provenant des états des précédentes appelées entrées secondaires : système possède une fonction mémoire.



Exemple : Appel d'un ascenseur ; on appuie sur le bouton, l'appel est enregistré et le voyant s'allume. Si on relâche le bouton, le voyant reste allumé, il y a donc mémorisation.

#### II Les bascules

Une bascule est un système séquentiel constitué par un ou deux entrée et une sortie notée  $Q$  et son complément  $\overline{Q}$ . Leur rôle est de mémoriser une information élémentaire.

On distingue des bascules à fonctionnement synchrone et à fonctionnement asynchrones :

- **Synchrones :** La sortie d'un système à fonctionnement synchrone réagit à la modification des variables d'entrée uniquement quand un signal Horloge devient actif. (Il y a obligatoirement une horloge qui est considérée comme variable d'entrée).

- **Asynchrones** : La sortie d'un système à fonctionnement asynchrone répond immédiatement à toute modification des variables d'entrées primaires. (Pas d'horloge ou bien il y a une horloge mais la sortie peut changer indépendamment de l'horloge).

On étudiera quatre grand types de bascules : **RS**, **D**, **T** et **JK**.

## II.1 Bascule RS

La bascule RS est une bascule asynchrone (sans entrée d'horloge). C'est la bascule élémentaire, qui constitue la base de tous les autres types de bascules. La bascule RS peut être réalisée avec des portes OU-NON (NOR) ou avec des portes ET-NON (NAND).

S : Set mise à 1 de Q

R : Reset mise à 0 de Q (effacement)

- Si on applique  $RS = 10$  ; la sortie  $Q = 0$  et  $\overline{Q} = 1$ ,  
R est l'entrée de mise à 0 de la bascule (RESET)
- Si on revient à  $R = 0$  et toujours  $S = 0$ , la sortie reste  $Q = 0$  et  $\overline{Q} = 1$ ;
- Si on applique  $S = 1$  et  $R = 0$ , la sortie  $Q = 1$  et  $\overline{Q} = 0$ ;  
S est l'entrée de mise à 1 de la bascule (SET)
- Si on revient à  $S = 0$  et  $R = 0$ , la sortie  $Q = 1$  c'est la valeur enregistrée dans la mémoire,
- Pour  $RS = 11$  est interdite, le fonctionnement de la bascule est non spécifié ;

On ne peut pas prévoir le résultat, la porte la plus rapide impose son état (on doit donc tenir compte des temps de propagation); donc, c'est une configuration interdite (forme indéterminée).

### Table de vérité

R	S	$Q_n$	$Q_{n+1}$	$\overline{Q}_{n+1}$	Description
0	0	0	0	1	Etat précédent
0	0	1	1	0	Etat précédent
0	1	0	1	0	Enclenchement
0	1	1	1	0	Maintient à 1
1	0	0	0	1	Maintient à 0
1	0	1	0	1	Déclenchement
1	1	0	$\phi$	$\phi$	Indéterminé
1	1	1	$\phi$	$\phi$	Indéterminé

Inutilisable





**Equation**

$Q_n \backslash RS$	00	01	11	10
0	0	1	$\phi$	0
1	1	1	$\phi$	0


$$Q_{n+1} = Q_n \cdot \bar{R} + S$$


**Logigramme**

La bascule RS avec des portes **NAND**

  **Chronogramme :**

La bascule RS avec des portes **NOR** :

 

 **Chronogramme :**

Exemple : Une alarme de voiture : le voleur ouvre la porte, l'alarme se met à sonner. Même si le voleur referme la porte, l'alarme doit continuer à sonner, il y a donc mémorisation. Seul le propriétaire de la voiture pourra arrêter l'alarme en appuyant sur un bouton spécial. La bascule utilisée ici est une bascule RS.

## II.2 Bascule RSH

**Fonctionnement:** Les changements d'état de la sortie sont synchronisés sur le signal horloge H actif au niveau Haut (1): signal de type impulsion.

- Si H=0: les signaux R et S sont sans effet.
- Si H=1: réaction de la sortie suivant la combinaison (R,S).

==> H est par conséquent le signal de validation d'une bascule RS synchrone.

\* La bascule RSH à commande sur front montant:

Entrées		Sorties	Opération sur Q
H	R	S	$Q_{t+1}$ (Fonction)
0	X	X	$Q_t$ mode mémoire
1	X	X	$Q_t$ mode mémoire
↑	1	0	0 mise à 0 sur front montant
↑	0	1	1 mise à 1 sur front montant
↑	1	1	1 opération interdite

### II.3 Bascule D

La bascule D est une bascule synchrone (avec une entrée d'horloge) à une seule entrée de donnée : l'entrée **D** ( $D=Data=Donnée$ ). Elle recopie avec un retard d'une période d'horloge l'unique signal appliqué à son entrée D.

Elle supprime la combinaison interdite de la bascule RS, en ne gardant que les 3 fonctions utiles :

- la mise à 0
- la mise à 1
- la mémorisation

#### Table de vérité

D	$Q_n$	$Q_{n+1}$	$\bar{Q}_{n+1}$	Description
0	0	0	1	Maintient à 0
0	1	0	1	Déclenchement
1	0	1	0	Enclenchement
1	1	1	0	Maintient à 1

La bascule D élimine la mémorisation et le cas indéterminé dans la bascule RS.

#### Equation


$Q_n \setminus D$	0	1
0	0	1
1	0	1


$$Q_{n+1} = D$$

En mettant  $S = D$  et  $R = \bar{D}$  dans l'équation de la bascule RS on aura :

$$Q_{n+1} = \bar{R} \cdot Q_n + S = D \cdot Q_n + \bar{D} = D (1 + Q_n) = D$$

#### Logigramme

 

 **Chronogramme :****II.4 Bascule JK**

Contrairement à la bascule RS, condition  $J=K=1$ , ne donne pas lieu à une condition indéterminée, mais par contre la bascule passe à l'état opposée.

En fonction de la valeur appliquée sur les entrées J et K (4 combinaisons possibles), on choisit le mode de fonctionnement de la bascule parmi les 4 :

- Mémorisation
- Mise à 0
- Mise à 1
- Basculement



**Table de vérité**

J	K	Q <sub>n</sub>	Q <sub>n+1</sub>	/Q <sub>n+1</sub>	Description
0	0	0	0	1	Etat précédent
0	0	1	1	0	Etat précédent
0	1	0	0	1	Maintient à 0
0	1	1	0	1	Déclenchement
1	0	0	1	0	Enclenchement
1	0	1	1	0	Maintient à 1
1	1	0	1	0	Enclenchement
1	1	1	0	1	Déclenchement

**Equation**

$Q_n \backslash JK$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$$Q_{n+1} = \overline{K} \cdot Q_n + J \cdot \overline{Q}_n$$

 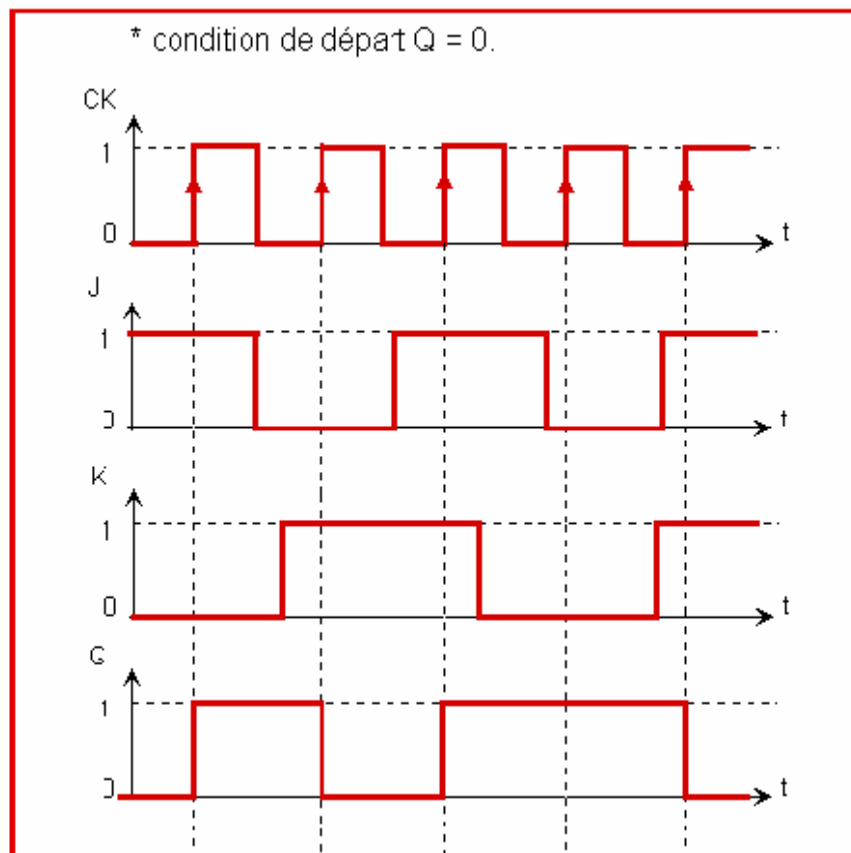**Logigramme****Chronogramme :**

La sortie n'est activé qu'au front montant de l'horloge : J est l'entrée de mise à 1 et K celle pour la mise à 0.

## II.5 Bascule T

On obtient la bascule T, en reliant les entrées J et K d'une bascule JK. A chaque impulsion d'entrée, la sortie est inversée. (*utile pour les compteurs*)

### Table de vérité


T	Q <sub>n</sub>	Q <sub>n+1</sub>	/Q <sub>n+1</sub>	Description
0	0	0	1	Maintient à 0
0	1	1	0	Maintient à 1
1	0	1	0	Enclenchement
1	1	0	1	Déclenchement

### Equation

En remplaçant J et K par T dans l'équation de la bascule JK on obtient :

$$Q_{n+1} = \bar{T} \cdot Q_n + T \cdot \bar{Q}_n$$

### Chronogramme :

 

## Chapitre VI

### *Circuits Logiques Séquentiels : Registres et Compteurs*

#### **Objectifs**

A la fin de la séance l'étudiant doit être capable de :

- ◆ Connaître les Compteurs et les registres
- ◆ Comprendre leurs fonctionnements
- ◆ Analyser les compteurs et les registres

#### **Pré requis**

L'étudiant est supposé connaître :

- ◆ Logique Booléenne
- ◆ Système logique séquentiel

#### **Durée**

Trois heures et 30 minutes

#### **Eléments de contenu**

- ◆ Les différents registres à décalage
- ◆ Les compteurs synchrones
- ◆ Les compteurs asynchrones

# *Chapitre VI:*

## *Circuits Logiques Séquentiels :*

### *Registres et Compteurs*

#### **I Introduction**

Il s'agit maintenant d'examiner des dispositifs traitant plusieurs informations à la fois et comportant pour ce faire :

- un groupe des bascules alimentées par une horloge,
- un réseau combinatoire d'entrée qui élabore les commandes d'excitation des bascules,
- un réseau de sortie donnant l'état des bascules.

#### **II Les registres**

L'application la plus courante des bascules est la mémorisation des données binaires. Les données sont stockées dans des circuits numériques à base des bascules : ce sont les registres. Le chargement d'un registre est l'enregistrement des données dans le circuit.

L'opération fondamentale des registres est le transfert des données entre les circuits : écriture ou lecture.

##### II.1 Registres à décalage

Si on désire mémoriser une information comportant un trop grand nombre de bits, ou qu'elle doit être transportée à grande distance, on effectue "un chargement série".

L'information peut être chargée de deux manières dans ce type de registre :

- **Entrée parallèle (PI):** ou chargement parallèle
- **Entrée série (SI):** ou chargement série




De même l'information peut être lue de deux manières

- **Sortie parallèle (PO) : lecture parallèle**
- **Sortie série (SO) : ou lecture série**


### II.1.1 Registres à décalage SISO

Ce type de registre à décalage possède une seule entrée donnée binaire et une seule sortie. Donc, il est caractérisé par un transfert série des données vers la droite ou vers la gauche.

#### Le schéma fonctionnel:

 

 **Exemple :** un registre à décalage de 4 bits s'utilise pour le stockage d'une information binaire de 4 bits. Le circuit est composé de 4 bascules D synchrones. Les entrées des bascules sont commandées par le même signal d'horloge. Les bascules fonctionnent au front montant d'horloge.




Remarque :

Un registre à décalage à droite et à gauche permet d'effectuer des multiplications et des divisions entiers par des puissances de 2. En effet, une multiplication par 2 est équivalente à un décalage vers la gauche et une division par 2 à un décalage vers la droite .


### II.1.2 Registre à décalage PIPO

C'est un registre qui possède des entrées parallèles de données et des sorties parallèles.

**Le schéma fonctionnel:**

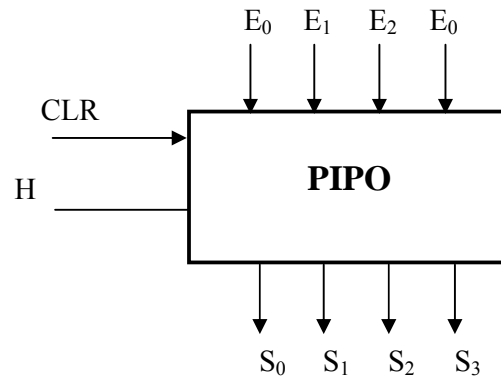


 Exemple : le circuit suivant est un registre à entrées/sorties parallèles de 4 bits, constitué de 4 bascules D synchrones pouvant charger chacune un bit de données.



### II.1.3 Registre à décalage PISO



Ce registre a plusieurs entrées des données et une seule sortie. Le chargement des données se fait donc en parallèle et le transfert à la sortie en série.

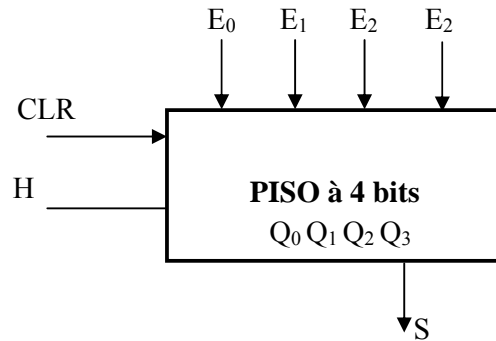**Le schéma fonctionnel:**

**Exemple :** Le circuit intégré 74165 est registre de 8 bits, il possède 8 entrées données (A,B,C,D,E,F,G,H) et une seule sortie ( $Q_H$ ). La constitution interne utilise 8 bascules R-S et certaines portes logiques pour commander le circuit.

## II.1.4 Registre à décalage SIPO

L'Entrée est écrite sur un seul bit. La sortie est lue plusieurs bits.

  **Le schéma fonctionnel:****Le schéma avec bascule D:**

**Exemple** : le circuit intégré 74 164 est un registre de 8 bits. Il comporte deux entrées série A et B qui sont combinées dans une porte ET. La valeur de leur produit logique correspond à l'entrée principale.

Pour décaler la donnée série de la bascule  $Q_A$  à  $Q_H$ , il faut 8 impulsions d'horloge.

Si A et B sont au niveau 1 → la donnée série est  $A = B = 1$ . La transmission de cette valeur aux entrées en fonction de chaque impulsion d'horloge : (A et B sont maintenues à 1).

Imp D'Horloge	$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$	$Q_E$	$Q_F$	$Q_G$	$Q_H$
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	1	0	0	0	0	0	0
3	1	1	1	0	0	0	0	0
..								
8	1	1	1	1	1	1	1	1

### III Les Compteurs


Un compteur est un ensemble de n bascules interconnectées par des portes logiques. Ainsi, ce sont des circuits séquentiels qui permettent de faire le comptage des impulsions en fonctions des états précédents. L'élément de base qui est la bascule, permet aussi de mémoriser les états précédents.

Capacité d'un compteur = N: C'est le nombre maximum d'impulsions qu'il peut enregistrer avant de revenir à son état initial. Un compteur à « n » bascules appelé COMPTEUR MODULO  $N = 2^n$ , peut prendre N états: de 0 à N-1; la Nième impulsion remet le compteur à 0. On doit utiliser des portes logiques pour remettre à 0 le comptage et pouvoir compter de nouveau.

#### III.1 Compteurs asynchrones modulo $N = 2^n$ :

Le changement d'état des sorties n'est pas synchronisé par un seul signal d'horloge. En effet, la sortie de chaque bascule correspond à l'entrée d'horloge de la bascule suivante. Le nombre des bascules utilisées est égal au degré n de puissance de 2.

 Exemple : compteur asynchrone modulo 4 : Le compteur comporte 2 bascules J-K à front descendant. La condition  $J=K=1$  fait inverser l'état de sortie des bascules à chaque front descendant d'horloge.



Le signal d'horloge d'une bascule de rang  $i$  est le signal de sortie de la bascule de rang  $i-1$ .

Le tableau suivant comporte l'état des sorties  $Q_0$  et  $Q_1$  selon le nombre d'impulsions d'horloge :

Nombre d'impulsions	$Q_1$	$Q_0$
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1
4	0	0
...	...	...

### III.2 Compteurs asynchrones modulo $N \neq 2^n$

Ce type doit comporter un circuit de remise à 0 lorsqu'il atteint  $N$  impulsions. Le nombre des bascules nécessaires est  $(n)$ , telle que  $2^{n-1} < N < 2^n$ .

On lui ajoute un asservissement de l'entrée Clear pour remettre le compteur à Zéro tous les  $N$  coups.

**Exemple** : compteur asynchrone modulo 10

Le circuit doit compter de 0000 jusqu'à 1001 en binaire. Puisque 10 se trouve entre  $2^3$  et  $2^4$ , on doit utiliser donc 4 bascules. Le circuit de remise à 0 utilise les bornes Reset de chaque bascule.

La suite des nombres est :


D	C	B	A
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0

← Etat des sorties qui remet à 0 le compteur

Cette dernière combinaison correspond donc à :  $D = 1$ ,  $C = 0$ ,  $B = 1$  et  $A = 0$ . On tire la condition de remise à Zéro :  $D = B = 1$ .

Donc  $R = D.B$

 Le circuit logique est donné par la figure suivante :



### III.3 Compteurs synchrones

Appelés encore compteurs parallèles. Dans ce type, toutes les bascules composant le compteur reçoivent en même temps le signal d'horloge. Ceci exige l'existence d'un mécanisme qui sélectionne, à chaque impulsion d'horloge, laquelle des bascules qui doit changer d'état ou basculer. Pour cela, on utilise les entrées J et K des bascules pour réaliser ce mécanisme.

**Exemple :** Compteur synchrone modulo 16

On utilise 4 bascules J-K pour sortir le comptage sur 4 bits. Les nombres comptés sont de 0000 jusqu'à 1111. Dans ce cas, on doit tenir compte de l'état de chaque bascule pour chaque

impulsion d'horloge. Le tableau suivant nous montre les combinaisons des sorties des bascules :


Nombre d'impulsions	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
0	0	0	0	0
.	.	.	.	.

On constate que la bascule A doit basculer à chaque coup d'horloge. Il suffit donc de mettre  $J = K = 1$  dans cette bascule.

Quant à la bascule B, elle ne change d'état qu'après deux coups d'horloge par rapport à la bascule A. On utilise alors la sortie complémentée de A comme entrée de J et K de la bascule B.


On rappelle que lorsque  $J=K=0$ , la bascule maintient l'état précédent. On procédera de la même façon pour les bascules C et D.

CLK étant le signal d'horloge.

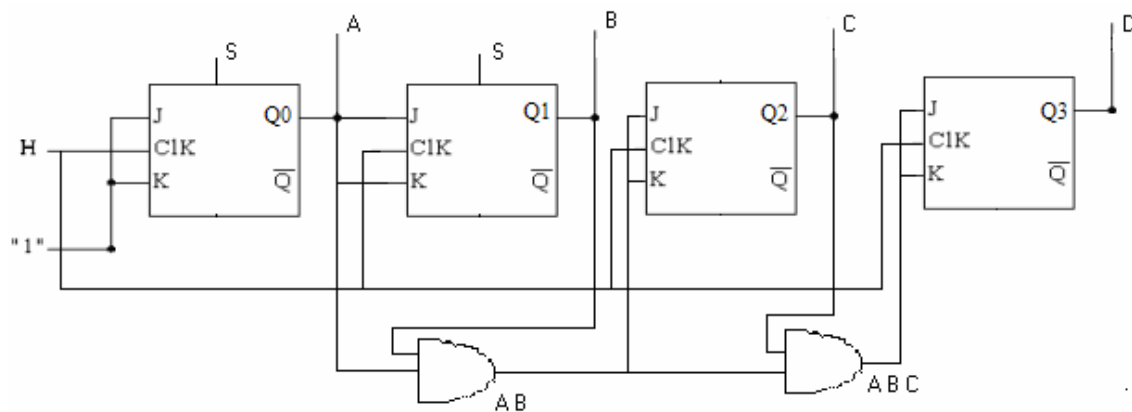

Circuit Logique du Compteur synchrone modulo 16

Le chronogramme correspondant

 





# LE SYSTÈME BINAIRE

## 1) Introduction

L'homme a toujours eu besoin de compter et il a inventé la numération décimale sur le modèle des dix doigts de nos mains. On pourrait toutefois noter que l'on a en fait 20 doigts (pied et main). On a aussi inventé la numération qui lui correspond, appelée numération vicésimale. Elle n'a pas eu le succès de la numération décimale mais on en a hérité quatre-vingt (au lieu d'octante ou huitante), quatre vingt dix (nonante).

L'écriture décimale nécessite l'existence de 10 chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Toute écriture dans un système supérieur à 10 nécessite la création de nouveaux idéogrammes. On les remplace souvent par des lettres.

Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	Base	<b>Base</b>	Base	Base	Base
2	3	4	5	6	7	8	9	<b>10</b>	11	12	13
0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	<b>1</b>	1	1	1
10	2	2	2	2	2	2	2	<b>2</b>	2	2	2
11	10	3	3	3	3	3	3	<b>3</b>	3	3	3
100	11	10	4	4	4	4	4	<b>4</b>	4	4	4
101	12	11	10	5	5	5	5	<b>5</b>	5	5	5
110	20	12	11	10	6	6	6	<b>6</b>	6	6	6
111	21	13	12	11	10	7	7	<b>7</b>	7	7	7
1000	22	20	13	12	11	10	8	<b>8</b>	8	8	8
1001	100	21	14	13	12	11	10	<b>9</b>	9	9	9
1010	101	22	20	14	13	12	11	<b>10</b>	A	A	A
1011	102	23	21	15	14	13	12	<b>11</b>	10	B	B
1100	110	30	22	20	15	14	13	<b>12</b>	11	10	C
1101	111	31	23	21	16	15	14	<b>13</b>	12	11	10
1110	112	32	24	22	20	16	15	<b>14</b>	13	12	11
1111	120	33	30	23	21	17	16	<b>15</b>	14	13	12
10000	121	100	31	24	22	20	17	<b>16</b>	15	14	13
10001	122	101	32	25	23	21	18	<b>17</b>	16	15	14
10010	1000	102	33	30	24	22	20	<b>18</b>	17	16	15

Plus la base est importante et moins il faut de chiffre pour écrire un nombre. Exemple 1000 :

En	Ecriture
Base 2 (système binaire)	1 111 101 000
Base 3 (système ternaire)	1 101 001
Base 4 (système quaternaire)	33 220
Base 5 (système quinaire)	13 000
Base 6 (système sénaire)	4344
Base 7 (système septénaire)	2626
Base 8 (système octonaire)	1750
Base 9 (système nonaire)	1331
Base 10 (système décimal)	1000
Base 11 (système undécimal)	82A
Base 12 (système duodécimal)	6B4



## II) Systèmes les plus courants

Le système duodécimal : Si le système décimal n'avait pas été universellement adopté, il aurait pu avoir un certain succès dans la mesure ou 12 a un plus grand nombre de diviseurs que 10.

Le système hexadécimal : (16 chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F). Ce système est utilisé en informatique.

Le système sexagésimal : Ce système à base 60 fut élaboré par les babyloniens. Il est encore utilisé pour les mesures de temps et d'angle (heures, minutes, secondes).

Le système binaire : Ce système est très ancien et son existence en Chine remonterait au moins à 25 siècles avant J-C. Au XVII<sup>e</sup> siècle, Leibniz essaiera de l'imposer sans succès. Ce système connaît son apogée avec l'apparition de l'électronique. Dans les transistors, 0 correspond à l'absence de courant et 1 au passage du courant.

Par convention un nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1. Il en découle que tout nombre peut s'écrire sous la forme d'une somme de puissances de 2.

## III) Convertir un nombre décimal en binaire

L'écriture binaire repose sur le fait que tout nombre peut s'écrire sous la forme d'une somme de puissances de 2.

### 1<sup>ère</sup> méthode

⇒ Comment s'écrit 97 en nombre binaire ?

On commence par chercher la plus grande puissance de 2 contenue dans 97.

Il s'agit de  $2^6 = 64$ .

On soustrait 64 à 97. Il nous reste 33.

On cherche la plus grande puissance de 2 contenue dans 33.

Il s'agit de  $2^5 = 32$ .

On soustrait 32 à 33. Il reste 1.

La plus grande puissance de 2 contenue dans 1 est  $2^0$ .

Il en résulte que  $97 = 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^6$

$2^0 = 1$
$2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$
$2^5 = 32$
$2^6 = 64$
$2^7 = 128$
$2^8 = 256$
$2^9 = 512$
$2^{10} = 1024$

L'écriture binaire de 97 est donc : **1 0 0 0 0 1 1**.

### 2<sup>ème</sup> méthode

⇒ Comment s'écrit 437 en nombre binaire ?

On prépare un tableau avec les puissances de 2 :

...	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

On reconstitue le nombre décimal à convertir en plaçant des « 1 » dans les colonnes adéquates du tableau :  $437 = 256 + 64 + 16 + 8 + 2 + 1$

...	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1




L'écriture binaire de 437 est donc : **1 0 1 0 1 1 0 1 1**.
 
### 3<sup>ème</sup> méthode

Il existe un autre procédé plus rapide pour transférer un nombre du système décimal dans un autre système. Cette méthode consiste à diviser le nombre donné par la base tant que c'est possible. On rassemble ensuite les restes en partant de la fin et on obtient l'écriture dans la nouvelle base.

⇒ Comment s'écrit 193 en nombre binaire ?



L'écriture binaire de 193 est donc : **1 1 0 0 0 0 0 1**.

### IV) Convertir un nombre binaire en décimal

Soit 1011 le nombre binaire à convertir. Cette écriture est appelée écriture implicite. Pour trouver l'équivalent décimal il suffit d'employer l'écriture explicite.

1 0 1 1 correspond à :  $\frac{1 \times 2^3}{8} + \frac{0 \times 2^2}{0} + \frac{1 \times 2^1}{2} + \frac{1 \times 2^0}{1}$  soit  $1 0 1 1_2 = 11_{10}$

Remarque : quand on travaille simultanément dans différentes bases, il faut indiquer, en indice, la base dans laquelle est écrit chacun des nombres.

### V) Utilisation

Nous l'avons dit en introduction que le système binaire trouve son utilité dans tous les domaines liés à l'informatique et l'électronique. Le langage binaire est utilisé pour tout transport d'information par voie électronique. Par exemple les lettres de notre alphabet sont codés par nos ordinateurs en binaire selon les codes ci-dessous :

A	B	C	D	E	F	G
01000001	01000010	01000011	01000100	01000101	01000110	01000111
H	I	J	K	L	M	N
01001000	01001001	01001010	01001011	01001100	01001101	01001110
O	P	Q	R	S	T	U
01001111	01010000	01010001	01010010	01010011	01010100	01010101
V	W	X	Y	Z		
01010110	01010111	01011000	01011001	01011010		